

2024학년도 컴퓨터구조 Lab Assignment #4-1

Pipelined CPU w/o control flow instructions

김도영, 선민수

2024년 4월 30일

1 Introduction

이 과제에서는 Verilog를 이용하여 이전 과제인 Multi Cycle CPU를 개선한 Pipelined CPU를 구현하는 것을 목적으로 한다. Pipelined CPU의 가장 큰 차이점은 기존 Single Cycle CPU나 Multi Cycle CPU의 경우 동시에 하나의 instruction만을 처리할 수 있었지만, Pipelined CPU는 Pipelining을 통하여 동시에 최대 5개의 instruction을 실행할 수 있는 점이다. 기존의 Multi Cycle CPU 대비 장점은 다음과 같다.

- Multi Cycle CPU에서도 개선되지 못하였던, Instruction 실행 시 모듈들이 작동하지 않고 유향 상태로 낭비되는 것을 Pipelining을 통하여 막았고 효율적으로 사용한다.
- Multi Cycle CPU까지도 한 개의 Instruction이 끝나기 전까지는 이전의 Instruction이 절대 실행 혹은 처리되지 않았지만, Pipelining을 통해서 각 스테이지별 Instruction을 사용하여 Instruction의 Throughput을 증가시켰다.

2 Design


본 과제에서 구현한 Pipelined CPU는 수업 시간에 배운 Data Path와 교과서의 Signal을 기준으로 구현하였으며, 추가적으로 Data Forwarding을 함께 구현하였다.

Pipelined CPU는 이전 Multi Cycle CPU와 같이 IF - ID - EX - MEM - WB의 스테이지로 나뉘어서 실행된다. Multi Cycle CPU와의 차이점은 모든 스테이지가 동시에 사용된다는 점으로, Instruction 1이 ID 스테이지에서 처리될 때, 다른 Instruction 2는 IF 스테이지를 거치는 식으로 동시에 최대 5개의 instruction을 처리한다.

Data hazard가 발생하는 경우에는 Hazard Detection Module을 통해서 Hazard 발생을 탐지하고 Hazard가 발생된 원인(레지스터의 WB Stage, Store Instruction의 MEM Stage 등)이 모두 완료될 때까지 Stall하여 이를 해결한다.

레지스터가 아직 WB되지 않아 발생하는 Hazard는 Data Forwarding을 통하여 WB 이전에 값을 받아와 Stall되는 시간을 줄여, 최적화할 수 있다. 해당 과제에서는 Data Forwarding을 함께 구현한다.

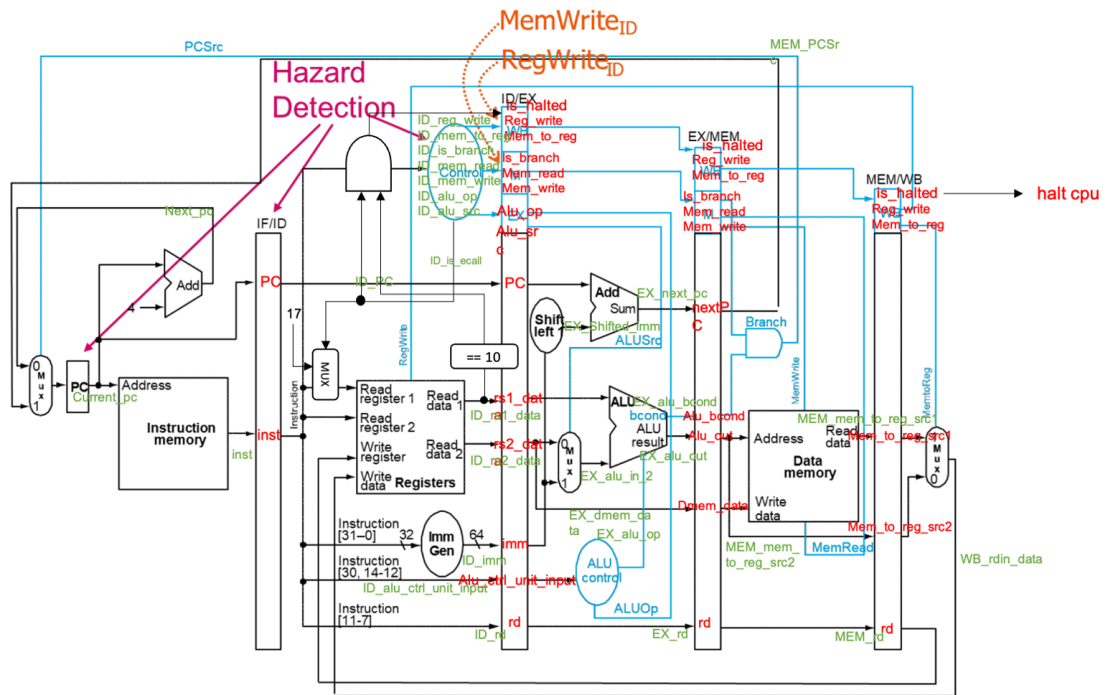구현한 Pipelined CPU는 아래와 같은 구조를 가진다. (단, 그림에서 Data Forwarding Unit과 Hazard Detection Module은 표현되지 않았다.) 구현에서의 wire나 reg의 이름은 아래 그림에서 제시된 이름을 사용한다.



Design of Pipelined CPU

Pipelined CPU를 구성하는 세부 모듈들과 각각의 역할은 아래와 같다.

- PC: 현재의 program counter 값을 저장하는 모듈로, clock의 positive edge마다 next_pc 신호를 받아 pc_write 신호가 1일 때 program counter를 업데이트하는 동기 회로이다.
- Hazard Detection Module: 현재 실행되어야 하는 Instruction이 앞서 실행된 Instruction의 실행 종료를 기다려야 하는지에 대한 여부를 판단하는 모듈이다. 주어진 Instruction에 대해 이전 Instruction의 Dependency를 계산하는 비동기 회로이다.
- Forwarding Unit: Stall로 인한 딜레이를 최소화하고자 ALU의 피연산자를 MEM 혹은 WB Stage에서 바로 Fetch할 수 있는지에 대한 여부를 판단하여, MEM 혹은 WB Stage에서의 사용때문에 생기는 Stall을 줄일 수 있는 모듈이다. 주어진 Instruction에 대해 해당 피연산자들이 어느 단계에서 사용되고 있는지를 판단하는 비동기 회로이다.
- Control: 현재 명령어의 opcode를 받아 명령어의 실행 과정에 따라 해당하는 control 신호를 계산하는 비동기 회로이다.
- Registers: CPU의 programmer visible state 중 하나인 레지스터이다. x0부터 x31까지 총 32개를 가지고 있다. Register의 업데이트는 clock의 negative edge에서 업데이트되는 동기 회로이며, Register의 읽기의 경우 비동기 회로이다.
- Immediate Generator: 명령어를 받아 명령어에 따른 immediate 값을 계산하는 모듈로, 비동기 회로이다.

- ALU control: ALU가 수행해야 할 연산을 지정해주는 ALU control 신호를 계산하는 비동기 회로 모듈이다.
- ALU: 두 입력값과 ALU control 신호를 받아 해당하는 연산을 하는 모듈로, 입력이 바뀌면 출력도 곧바로 바뀌는 비동기 회로이다.
- Memory: 실제 CPU에 연결된 memory의 역할을 하는 모듈로, Instruction Memory와 Data Memory를 구분하여 사용한다. clock의 positive edge마다 입력에 따라 메모리 값을 변경하는 동기 회로이다.
- Pipeline Register: 각 Stage 별로 다음 Stage에 넘겨주어야 할 Control Signal이나 Register의 정보 등의 신호를 저장하는 Register이다. 스테이지의 사이마다 존재하여 값을 넘겨준다. Clock의 Positive Edge마다 Stage에서 계산된 결과를 Fetch하여 Register의 값을 변경하는 동기 회로이다.

3 Implementation

3.1 Program Counter

```

1  always @(posedge clk) begin
2      if(reset)
3          current_pc <= 0;
4      else if(pc_write)
5          current_pc <= next_pc;
6  end

```

PC.v

Program Counter는 주어진 clk에 따라서 current_pc를 next_pc로 업데이트하는 Synchronous 모듈이다.

3.2 Control Unit

```

1  always @(*) begin
2      mem_read = (opcode == `LOAD);
3      mem_to_reg = (opcode == `LOAD);
4      mem_write = (opcode == `STORE) && (!is_hazard);
5      alu_src = (opcode != `ARITHMETIC) && (opcode != `BRANCH);
6      write_enable = (opcode != `STORE) && (opcode != `BRANCH) && (!is_hazard);
7      alu_op = {
8          (opcode == `ARITHMETIC) ||
9          (opcode == `ARITHMETIC_IMM) ||
10         (opcode == `BRANCH),
11         1'b0
12     };
13     is_ecall = (opcode == `ECALL);
14 end

```

ControlUnit.v

Control Unit은 주어진 instruction에서 opcode에 따라 필요한 Control Value를 계산하여 산출하는 Asynchronous 모듈이다.

3.3 ALU Control Unit

```
1  always @(*) begin
2      case(aluOp)
3          2'b00: alu_op = `ALU_ADD;
4          2'b01: alu_op = `ALU_SUB;
5          default: begin
6              case(instruction[6:0])
7                  `ARITHMETIC: begin
8                      case(instruction[14:12])
9                          `FUNCT3_ADD: alu_op = (instruction[30]) ? `ALU_SUB : `ALU_ADD;
10                         `FUNCT3_SLL: alu_op = `ALU_SLL;
11                         `FUNCT3_SRL: alu_op = `ALU_SLR;
12                         `FUNCT3_AND: alu_op = `ALU_AND;
13                         `FUNCT3_OR: alu_op = `ALU_OR;
14                         `FUNCT3_XOR: alu_op = `ALU_XOR;
15                         default: alu_op = 4'b0;
16                     endcase
17                 end
18                 `ARITHMETIC_IMM: begin
19                     case(instruction[14:12])
20                         `FUNCT3_ADD: alu_op = `ALU_ADD;
21                         `FUNCT3_SLL: alu_op = `ALU_SLL;
22                         `FUNCT3_SRL: alu_op = `ALU_SLR;
23                         `FUNCT3_AND: alu_op = `ALU_AND;
24                         `FUNCT3_OR: alu_op = `ALU_OR;
25                         `FUNCT3_XOR: alu_op = `ALU_XOR;
26                         default: alu_op = 4'b0;
27                     endcase
28                 end
29                 `BRANCH: begin
30                     case(instruction[14:12])
31                         `FUNCT3_BEQ: alu_op = `ALU_BEQ;
32                         `FUNCT3_BNE: alu_op = `ALU_BNE;
33                         `FUNCT3_BLT: alu_op = `ALU_BLT;
34                         `FUNCT3_BGE: alu_op = `ALU_BGE;
35                         default: alu_op = 4'b0;
36                     endcase
37                 end
38                 `LOAD: alu_op = `ALU_ADD;
39                 `STORE: alu_op = `ALU_ADD;
40                 `JAL: alu_op = `ALU_ADD;
41                 `JALR: alu_op = `ALU_ADD;
42                 `ECALL: alu_op = `ALU_BEQ;
43                 default: alu_op = 4'b0;
44             endcase
45         end
46     endcase
47 end
```

ALUControlUnit.v

ALU Control Unit은 주어진 funct3, funct7, opcode를 이용해 alu_op 신호를 생성하는 Asynchronous 모듈이다.

3.4 Immediate Generator

```
1  always @(*) begin
2      case(opcode)
3          `ARITHMETIC_IMM: imm_gen_out = {{20{part_of_inst[31]}}, part_of_inst[31:20]};
4          `LOAD           : imm_gen_out = {{20{part_of_inst[31]}}, part_of_inst[31:20]};
5
6          `STORE: begin
7              imm_gen_out = {{20{part_of_inst[31]}}, part_of_inst[31:25], part_of_inst[11:7]};
8          end
9
10         `BRANCH: begin
11             imm_gen_out = {
12                 {19{part_of_inst[31]}},
13                 part_of_inst[31],
14                 part_of_inst[7],
15                 part_of_inst[30:25],
16                 part_of_inst[11:8],
17                 1'b0
18             };
19         end
20
21         `JAL: begin
22             imm_gen_out = {
23                 {11{part_of_inst[31]}},
24                 part_of_inst[31],
25                 part_of_inst[19:12],
26                 part_of_inst[20],
27                 part_of_inst[30:21],
28                 1'b0
29             };
30         end
31
32         `JALR  : imm_gen_out = {{20{part_of_inst[31]}}, part_of_inst[31:20]};
33         `LUI   : imm_gen_out = {part_of_inst[31:12], 12'b0};
34         `AUIPC : imm_gen_out = {part_of_inst[31:12], 12'b0};
35         default: imm_gen_out = {32{1'b0}};
36     endcase
37 end
```

ImmediateGenerator.v

Immediate Generator는 주어진 instruction의 opcode에 따라서 immediate value를 추출하는 Asynchronous 모듈이다. Immediate value가 필요하지 않을 경우 32'b0으로 출력한다.

3.5 ALU

```
1  always @(*) begin
2      case(alu_op)
3          `ALU_ADD: begin
4              alu_result = alu_in_1 + alu_in_2;
5              alu_zero = 0;
6          end
7          `ALU_SUB: begin
8              alu_result = alu_in_1 - alu_in_2;
9              alu_zero = 0;
```

```

10     end
11     `ALU_AND: begin
12         alu_result = alu_in_1 & alu_in_2;
13         alu_zero = 0;
14     end
15     `ALU_OR: begin
16         alu_result = alu_in_1 | alu_in_2;
17         alu_zero = 0;
18     end
19     `ALU_XOR: begin
20         alu_result = alu_in_1 ^ alu_in_2;
21         alu_zero = 0;
22     end
23     `ALU_SLL: begin
24         alu_result = alu_in_1 << alu_in_2;
25         alu_zero = 0;
26     end
27     `ALU_SLR: begin
28         alu_result = alu_in_1 >> alu_in_2;
29         alu_zero = 0;
30     end
31     `ALU_BEQ: begin
32         alu_result = 32'b0;
33         alu_zero = alu_in_1 == alu_in_2;
34     end
35     `ALU_BNE: begin
36         alu_result = 32'b0;
37         alu_zero = alu_in_1 != alu_in_2;
38     end
39     `ALU_BLT: begin
40         alu_result = 32'b0;
41         alu_zero = alu_in_1 < alu_in_2;
42     end
43     `ALU_BGE: begin
44         alu_result = 32'b0;
45         alu_zero = alu_in_1 >= alu_in_2;
46     end
47     default: begin
48         alu_result = 32'b0;
49         alu_zero = 0;
50     end
51 endcase
52 end

```

ALU.v

ALU는 주어진 opcode, funct3, funct7과 alu_in_1, alu_in_2에 따라 연산 결과값을 계산하는 Asynchronous 모듈로 구현하였다. 필요한 instruction의 경우에는 alu_result와 alu_bcond를 0으로 처리하였다.

3.6 Hazard Detection Module

```

1  wire [6:0] ID_opcode = ID_inst[6:0];
2  wire is_ecall = (ID_opcode == `ECALL);
3  wire [4:0] ID_rs1 = is_ecall ? 17 : ID_inst[19:15];

```

```

4  wire [4:0] ID_rs2 = ID_inst[24:20];
5
6  wire use_rs1 = (
7      (ID_opcode != `LUI) || (ID_opcode != `AUIPC) || (ID_opcode != `JAL)
8  ) && ID_rs1 != 5'b0;
9
10 wire use_rs2 = (
11     (ID_opcode == `ARITHMETIC) || (ID_opcode == `STORE) ||
12     (ID_opcode == `BRANCH)
13 ) && ID_rs2 != 5'b0;
14
15 assign is_hazard = (
16     (ID_rs1 == EX_rd) && use_rs1 || (ID_rs2 == EX_rd) && use_rs2
17 ) && EX_mem_read;

```

HazardDetection.v

Hazard Detection Module은 현재 Data Hazard가 발생하여 다른 Stage의 실행이 완료될 때까지 기다려야 되는 경우를 판단하는 모듈이다. Instruction의 종류와 사용되는 Register의 종류를 판단하여 is_hazard 신호를 통해 이를 알리는 비동기 회로이다.

3.7 Forwarding Unit

Forwarding Unit은 교재에서 제시하고 있는 기준 그대로 Signal을 지정하여 구현하였다. 사용된 Signal의 상세 내용은 아래의 표와 같다.

Multiplexor	Signal	Source	Explanation
ForwardA	2'b00	ID/EX pipeline register	The first ALU operand comes from the register file.
	2'b01	EX/MEM pipeline register	The first ALU operand is forwarded from the prior ALU result.
	2'b10	MEM/WB pipeline register	The first ALU operand is forwarded from data memory or an earlier ALU result.
	2'b11	ALUOut in EX stage	The stored value of x17 register (used in determining is_halted signal) is forwarded from the prior ALU result.
ForwardB	2'b00	ID/EX pipeline register	The second ALU operand comes from the register file.
	2'b01	EX/MEM pipeline register	The second ALU operand is forwarded from the prior ALU result.
	2'b10	ID/EX pipeline register	The second ALU operand is forwarded from data memory or an earlier ALU result.

The ForwardA, ForwardB signals and its explanations

```

1  wire [6:0] ID_opcode = ID_inst[6:0];
2  wire is_ecall = (ID_opcode == `ECALL);
3  wire [4:0] ID_rs1 = is_ecall ? 17 : ID_inst[19:15];
4  wire [4:0] ID_rs2 = ID_inst[24:20];
5
6  wire use_rs1 = (

```

```

7      (ID_opcode != `LUI) || (ID_opcode != `AUIPC) || (ID_opcode != `JAL)
8  ) && ID_rs1 != 5'b0;
9
10 wire use_rs2 = (
11     (ID_opcode == `ARITHMETIC) || (ID_opcode == `STORE) ||
12     (ID_opcode == `BRANCH)
13 ) && ID_rs2 != 5'b0;
14
15 assign is_hazard = (
16     (ID_rs1 == EX_rd) && use_rs1 || (ID_rs2 == EX_rd) && use_rs2
17 ) && EX_mem_read;
18
19 always @(*) begin
20     if(is_ecall && (EX_rd == 17))
21         forward_1 = 2'b11;
22     else if((EX_rs1 != 5'b0) && (EX_rs1 == MEM_rd) && MEM_reg_write)
23         forward_1 = 2'b10;
24     else if((EX_rs1 != 5'b0) && (EX_rs1 == WB_rd) && WB_reg_write)
25         forward_1 = 2'b01;
26     else
27         forward_1 = 2'b00;
28
29     if((EX_rs2 != 5'b0) && (EX_rs2 == MEM_rd) && MEM_reg_write)
30         forward_2 = 2'b10;
31     else if((EX_rs2 != 5'b0) && (EX_rs2 == WB_rd) && WB_reg_write)
32         forward_2 = 2'b01;
33     else
34         forward_2 = 2'b00;
35 end

```

ForwardingUnit.v

Forwarding Unit은 현재 ALU에서 사용되어야 할 피연산자들이 앞선 EX, MEM, WB Stage 등에서 사용되어 있는지를 판단하고 사용할 수 있을 경우 사전 정의된 ForwardA, ForwardB를 통해서 알리는 모듈이다. 주어진 Instruction을 이용하여 Signal을 생성하는 Asynchronous 모듈로 구현하였다.

3.8 CPU

(아래는 CPU Module의 구현으로, 위에서 설명된 Module의 선언에 대해서는 생략한다.)

```

1  // Update IF/ID pipeline registers here
2  always @(posedge clk) begin
3      if (reset) begin
4          IF_ID_inst <= 32'b0;
5      end
6      else if (!ID_is_hazard) begin
7          IF_ID_inst <= IF_inst;
8      end
9  end
10
11 // Update ID/EX pipeline registers here
12 always @(posedge clk) begin
13     if (reset) begin
14         ID_EX_alu_op <= 0;
15         ID_EX_alu_src <= 0;

```



```

16     ID_EX_mem_write <= 0;
17     ID_EX_mem_read <= 0;
18     ID_EX_mem_to_reg <= 0;
19     ID_EX_reg_write <= 0;
20     ID_EX_rs1_data <= 32'b0;
21     ID_EX_rs2_data <= 32'b0;
22     ID_EX_imm <= 32'b0;
23     ID_EX_ALU_ctrl_unit_input <= 0;
24     ID_EX_rs1 <= 5'b0;
25     ID_EX_rs2 <= 5'b0;
26     ID_EX_rd <= 5'b0;
27     ID_EX_is_halted <= 0;
28 end
29 else begin
30     ID_EX_alu_op <= ID_alu_op;
31     ID_EX_alu_src <= ID_alu_src;
32     ID_EX_mem_write <= ID_mem_write;
33     ID_EX_mem_read <= ID_mem_read;
34     ID_EX_mem_to_reg <= ID_mem_to_reg;
35     ID_EX_reg_write <= ID_reg_write;
36     ID_EX_rs1_data <= ID_rs1_data;
37     ID_EX_rs2_data <= ID_rs2_data;
38     ID_EX_imm <= ID_imm;
39     ID_EX_ALU_ctrl_unit_input <= ID_ALU_ctrl_unit_input;
40     ID_EX_rs1 <= ID_rs1;
41     ID_EX_rs2 <= ID_rs2;
42     ID_EX_rd <= ID_rd;
43     ID_EX_is_halted <= ID_is_halted;
44 end
45 end
46
47 // Update EX/MEM pipeline registers here
48 always @(posedge clk) begin
49     if (reset) begin
50         EX_MEM_mem_write <= 0;
51         EX_MEM_mem_read <= 0;
52         EX_MEM_is_branch <= 0;
53         EX_MEM_mem_to_reg <= 0;
54         EX_MEM_reg_write <= 0;
55         EX_MEM_alu_out <= 32'b0;
56         EX_MEM_dmem_data <= 32'b0;
57         EX_MEM_rd <= 5'b0;
58         EX_MEM_is_halted <= 0;
59     end
60     else begin
61         EX_MEM_mem_write <= EX_mem_write;
62         EX_MEM_mem_read <= EX_mem_read;
63         EX_MEM_is_branch <= EX_is_branch;
64         EX_MEM_mem_to_reg <= EX_mem_to_reg;
65         EX_MEM_reg_write <= EX_reg_write;
66         EX_MEM_alu_out <= EX_alu_out;
67         EX_MEM_dmem_data <= EX_dmem_data;
68         EX_MEM_rd <= EX_rd;
69         EX_MEM_is_halted <= EX_is_halted;
70     end
71 end

```

```

72
73 // Update MEM/WB pipeline registers here
74 always @(posedge clk) begin
75     if (reset) begin
76         MEM_WB_mem_to_reg <= 0;
77         MEM_WB_reg_write <= 0;
78         MEM_WB_mem_to_reg_src_1 <= 32'b0;
79         MEM_WB_mem_to_reg_src_2 <= 32'b0;
80         MEM_WB_is_halted <= 0;
81     end
82     else begin
83         MEM_WB_mem_to_reg <= MEM_mem_to_reg;
84         MEM_WB_reg_write <= MEM_reg_write;
85         MEM_WB_mem_to_reg_src_1 <= MEM_mem_to_reg_src_1;
86         MEM_WB_mem_to_reg_src_2 <= MEM_mem_to_reg_src_2;
87         MEM_WB_rd <= MEM_rd;
88         MEM_WB_is_halted <= MEM_is_halted;
89     end
90 end
91
92 always @(posedge clk) begin
93     is_halted <= MEM_WB_is_halted;
94 end
95
96 always @(*) begin
97     case(EX_forward_1)
98         2'b00: EX_ALU_in_1 = ID_EX_rs1_data;
99         2'b01: EX_ALU_in_1 = WB_rdin_data;
100        2'b10: EX_ALU_in_1 = EX_MEM_alu_out;
101        default: EX_ALU_in_1 = ID_EX_rs1_data;
102    endcase
103
104    case(EX_forward_2)
105        2'b00: EX_ALU_rs2_data = ID_EX_rs2_data;
106        2'b01: EX_ALU_rs2_data = WB_rdin_data;
107        2'b10: EX_ALU_rs2_data = EX_MEM_alu_out;
108        default: EX_ALU_rs2_data = ID_EX_rs2_data;
109    endcase
110 end
111
112 always @(*) begin
113     if(EX_forward_1 == 3)
114         ID_ecall_comp = EX_alu_out;
115     else
116         ID_ecall_comp = ID_rs1_data;
117 end
118
119 assign next_pc = current_pc + 4;
120
121 assign ID_PC = IF_ID_PC;
122 assign ID_ALU_ctrl_unit_input = IF_ID_inst;
123 assign ID_rd = IF_ID_inst[11: 7];
124 assign ID_rs1 = ID_is_ecall ? 17 : IF_ID_inst[19:15];
125 assign ID_rs2 = IF_ID_inst[24:20];
126 assign ID_is_halted = (ID_is_ecall && (ID_ecall_comp == 10));
127

```

```

128 assign EX_ALU_in_2 = ID_EX_alu_src ? ID_EX_imm : EX_ALU_rs2_data;
129 assign EX_reg_write = ID_EX_reg_write;
130 assign EX_mem_to_reg = ID_EX_mem_to_reg;
131 assign EX_is_branch = ID_EX_is_branch;
132 assign EX_mem_read = ID_EX_mem_read;
133 assign EX_mem_write = ID_EX_mem_write;
134 assign EX_shifted_imm = ID_EX_imm << 2;
135 assign EX_rd = ID_EX_rd;
136 assign EX_is_halted = ID_EX_is_halted;
137 assign EX_dmem_data = EX_ALU_rs2_data;
138
139 assign MEM_reg_write = EX_MEM_reg_write;
140 assign MEM_mem_to_reg = EX_MEM_mem_to_reg;
141 assign MEM_PCSrc = EX_MEM_is_branch & EX_MEM_alu_bcond;
142 assign MEM_mem_to_reg_src_2 = EX_MEM_alu_out;
143 assign MEM_rd = EX_MEM_rd;
144 assign MEM_is_halted = EX_MEM_is_halted;
145
146 assign WB_rdin_data = (MEM_WB_mem_to_reg) ? MEM_WB_mem_to_reg_src_1 : MEM_WB_mem_to_reg_src_2;

```

cpu.v

CPU 모듈은 위 Design에서 제시한 대로 다른 모듈 간의 Wiring을 진행하며, 각 Stage별 Pipeline Register의 업데이트를 구현한다. 구현에서 사용된 각 wire와 reg의 이름은 아래의 Convention을 따른다.

- Pipeline Register: <FIRST_STAGE_NAME>_<SECOND_STAGE_NAME>_<REGISTER_OR_WIRE_NAME>
- Stage Register: <STAGE_NAME>_<REGISTER_OR_WIRE_NAME>

ECALL에 따라서 종료될 수 있도록 ECALL을 한 후 x17 레지스터의 값 비교를 통해 is_halted로 데이터를 생성해 Pipelining을 하도록 구현하였다. Pipelining에 의해서 ECALL 이전의 Instruction이 모두 실행 완료되어야 하므로, [is_halted] 또한 Stage를 모두 거쳐서 마지막 WB 이후 종료될 수 있도록 구현하였다.

4 Discussion

4.1 Pipelined CPU의 작동

Pipelined CPU는 Multi Cycle CPU와 동일하게 IF-ID-EX-MEM-WB의 Stage로 나뉘어서 실행된다. Multi Cycle CPU와의 차이점은 각 Stage별로 다른 Instruction을 사용할 수 있도록 Pipelining이 적용된 점이다. 하나의 Instruction은 다음과 같은 Life Cycle로 실행된다.

- IF Stage: PC에 의해서 Fetch된 Instruction이 Pipeline Register에 업데이트된다. Hazard Detection에 의해서 Hazard가 감지되었다면, Fetch를 진행하지 않으며, Pipeline Register 또한 업데이트하지 않는다.
- ID Stage: IF Stage에서 업데이트된 Pipeline Register로부터 Decoding을 진행하여 Register File에서 Register 값을 읽어오고, Immediate Generator를 통해 Immediate 값을 생성한다. 또한, Instruction을 이용하여 Control Signal 또한 생성한다. 생성된 값들은 동일하게 Pipeline Register에 업데이트된다.

- EX Stage: Forwarding Unit을 통하여 ALU의 피연산자 Forwarding 여부를 확인한 후, Forwarding이 필요할 경우, 해당 Stage에서 값을 Fetch해와 ALU에 입력해 결과를 얻는다. ALU는 ALU Control Unit에 의해서 Control Signal을 받아 이에 상응하는 연산을 진행한다. 동일하게 결과값 등 MEM Stage에 필요한 값을 Pipeline Register에 업데이트한다.
- MEM Stage: Data Memory에 값을 쓰거나 읽는다. 추후 WB Stage에서 필요한 값들을 Pipeline Register에 업데이트한다. (통상 해당 단계에서 Branch 결과를 확인하지만, 이번 과제에서는 Control Flow를 구현하지 않는다.)
- WB Stage: Register File에 다시 값을 써야하는 경우 Register의 Write Data를 통해 업데이트한다. 이 단계에서 CPU의 is_halted Signal을 통해 CPU의 종료를 판단한다.

4.2 Single Cycle CPU와 Pipelined CPU의 비교

기존의 Single Cycle CPU와 Pipelined CPU의 실행 Total Cycles의 비교는 아래와 같다. 모두 동일한 non-controlflow.txt를 이용하여 실행하였다.

Input File	Single Cycle	PipeLined
non-controlflow	158	45

Comparison on the Number of Cycles between Single Cycle CPU and Pipelined CPU

4.3 Hazard Detection의 작동

Hazard Detection은 ID Stage에서 진행된다. Instruction Decoding 과정에서 필요한 데이터(레지스터)의 값이 아직 정해지지 않은, 즉 앞서 실행되어 현재 EX, MEM, WB에 있는 Instruction에 의해서 정해지는 경우, Data Hazard가 발생하게 된다. Hazard Detection Module은 각 Stage의 Pipeline Register를 통해서 현재 ID Stage에 들어온 Instruction과의 Data Hazard가 발생하는지를 판단하고, 발생했을 경우 is_hazard를 통해 알리게 된다. CPU Module에서는 is_hazard 신호를 이용하여 PC Module에 제공하고, PC Module은 이를 이용하여 PC update를 지연한다. CPU의 Pipeline Register에서는 hazard에 의한 stall을 판단하여 IF Stage와 ID Stage 사이의 업데이트를 지연한다.

4.4 Data Forwarding의 작동

Data Forwarding은 EX Stage에서 이를 이용하여 값을 Fetch한다. EX Stage에서 사용되어야할 Register가 앞선 Instruction들(현재 MEM, WB Stage에 위치하는)에 의해서 사용되고 있다면, 앞선 Stage의 Pipeline Register로부터 이를 직접 Fetch하여 사용할 수 있도록 구현하였다. 타 Stage에서의 Pipeline Register를 Fetch하는 모듈은 CPU Module에서 MUX를 이용하여 구현하였으며, MUX의 Control Signal은 Data Forwarding Unit의 forward_1, forward_2를 이용한다.

5 Conclusion

이번 과제에서는 모듈을 상시 여러 Instruction에 사용하여 기존의 Multi Cycle CPU를 개선한 Pipelined CPU를 구현하였다. 각 Stage별로 사용되는 instruction을 달리하여 기존에는 남은 Stage의 모듈들이 사용되지 않는 점을 개선한 것이 특징이며, 이는 Stage 간의 Register에서의 업데이트와 전달에 의해서 구현될 수 있음을 확인하였다. 기존 Single Cycle 대비 향상된 성능을 확인할 수 있었지만, Pipelining으로 인해서 발생하는 Data Hazard의 Stall에서 비롯되는 Overhead가 존재함 또한 확인할 수 있었다. 이번 과제에서 제작된 Pipelined CPU는 Control Flow를 가정하지 않고 제작되었기 때문에, 이전

Multi Cycle CPU 대비 Control Flow에서의 성능 개선을 확인하지 못하였다. Control Hazard로 인하여 고려해야 할 상황이 많은 Control Flow가 가정된 Pipelined CPU의 제작 필요성을 확인할 수 있었다.